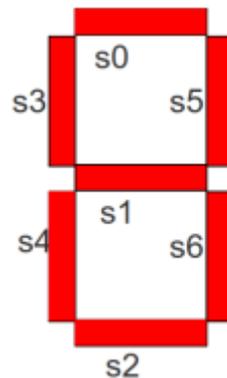


Sieben-Segment-Anzeige

In dieser Aufgabe soll eine Schaltung zur Ansteuerung einer 7-Segment-Anzeige entworfen und im Simulator implementiert werden.




(a) Stelle die Wertetabellen für die Segmente s0 bis s6 auf

Du kannst diese Tabelle verwenden: [ods xls](#)

Eingänge			Zahl	Segmente						
x2	x1	x0		s0	s1	s2	s3	s4	s5	s6
0	0	0	0							
0	0	1	1							
0	1	0	2							
0	1	1	3							
1	0	0	4							
1	0	1	5							
1	1	0	6							
1	1	1	7							

Lösungshinweis: [Tabelle](#)

x2	x1	x0	Zahl	s0	s1	s2	s3	s4	s5	s6
0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	2	1	1	1	0	1	1	0
0	1	1	3	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	4	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	5	1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	6	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	7	1	0	0	0	0	1	1

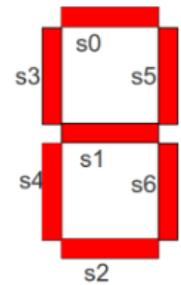

(b) Minimiere die Logischen Funktionen für die Segmente

Finde unter Zuhilfenahme der KV-Diagramme die minimierten logischen Funktionen für die Segmente.

s0		x_0x_1			
		00	01	11	10
x ₂	0				
	1				

s1		x_0x_1			
		00	01	11	10
x ₂	0				
	1				

s2		x_0x_1			
		00	01	11	10
x ₂	0				
	1				

s3		x_0x_1			
		00	01	11	10
x ₂	0				
	1				

s4		x_0x_1			
		00	01	11	10
x ₂	0				
	1				

s5		x_0x_1			
		00	01	11	10
x ₂	0				
	1				

s6		x_0x_1			
		00	01	11	10
x ₂	0				
	1				

(c) Implementiere die Schaltung in der Simulation



Erstelle eine Schaltung in der Simulation, welche die 7-Segment Anzeige korrekt ansteuert. Du kannst mit

dieser Vorlage

starten.

- Teste das angeschlossene Segment
- Entferne die mit Masse verbundenen Anschlüsse
- Verbinde die Eingänge der Sieben-Segment-Anzeige mit den Eingängen der Schaltung gemäß der aufgestellten minimierten Funktionen

From:

<https://info-bw.de/> -

Permanent link:

<https://info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:techinf:logikschaltungen:digitaltechnik:7segmentanzeige:start?rev=1666099488>

Last update: **18.10.2022 13:24**

