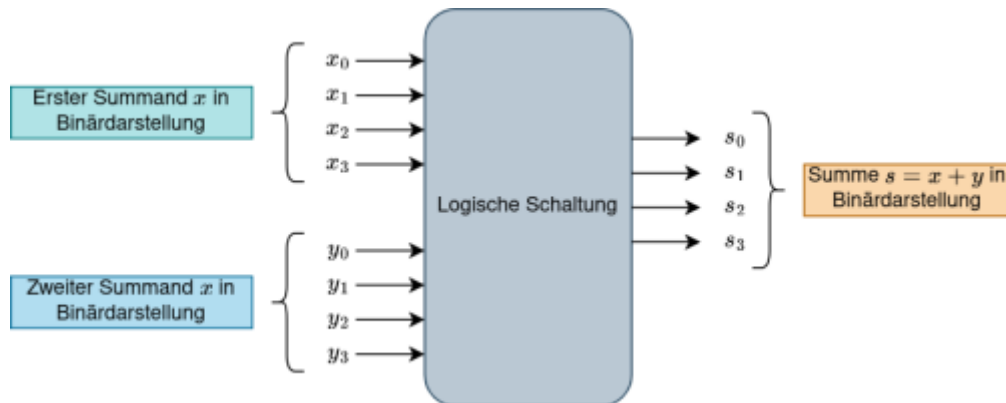


Mehrstellige Addition

Bislang haben wir lediglich zwei einstellige Binärzahlen addiert, wir wollten aber eine Schaltung der folgenden Art entwerfen - in diesem Beispiel werden zwei vierstellige Binärzahlen addiert:



Carry-Ripple-Addierer



(A1)

[Lade das Beispiel](#)

mehrstellige_addition.zip

herunter und öffne es.

From:
<https://info-bw.de/> -

Permanent link:
<https://info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:techinf:logikschaltungen:digitaltechnik:addierer:mehrstellig:start?rev=1666545995>

Last update: 23.10.2022 17:26

