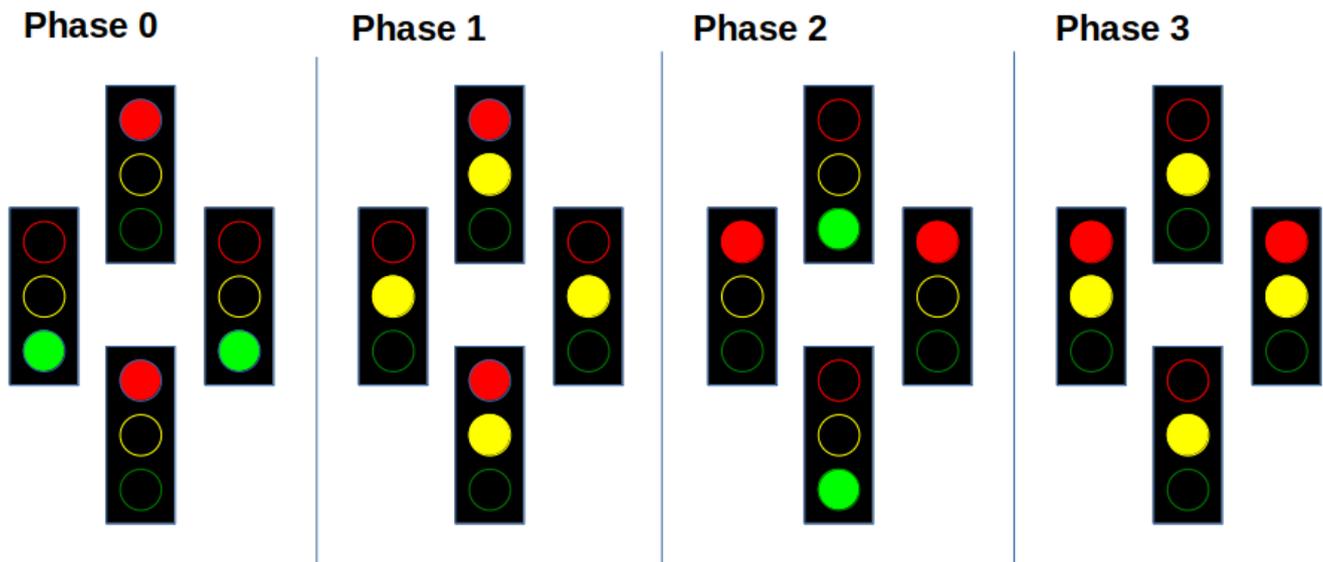


# Ein praktisches Schaltungsproblem: Die Ampel

Es soll eine Ampelschaltung gesteuert werden. An jeder Einmündung einer Kreuzung steht eine Ampel, zu Demonstrationszwecken soll im Sekundentakt zwischen den folgenden Phasen geschaltet werden:



(A1)

[lade die folgende](#)

Vorlage für Digital

herunter und entpacke sie. Öffne die Datei "tagtgeber.dig" in Digital und finde heraus, was die dort enthaltene Schaltung macht.

From:  
<https://info-bw.de/> -

Permanent link:  
<https://info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:techinf:logikschaltungen:digitaltechnik:ampel:start?rev=1666020233>

Last update: 17.10.2022 15:23

