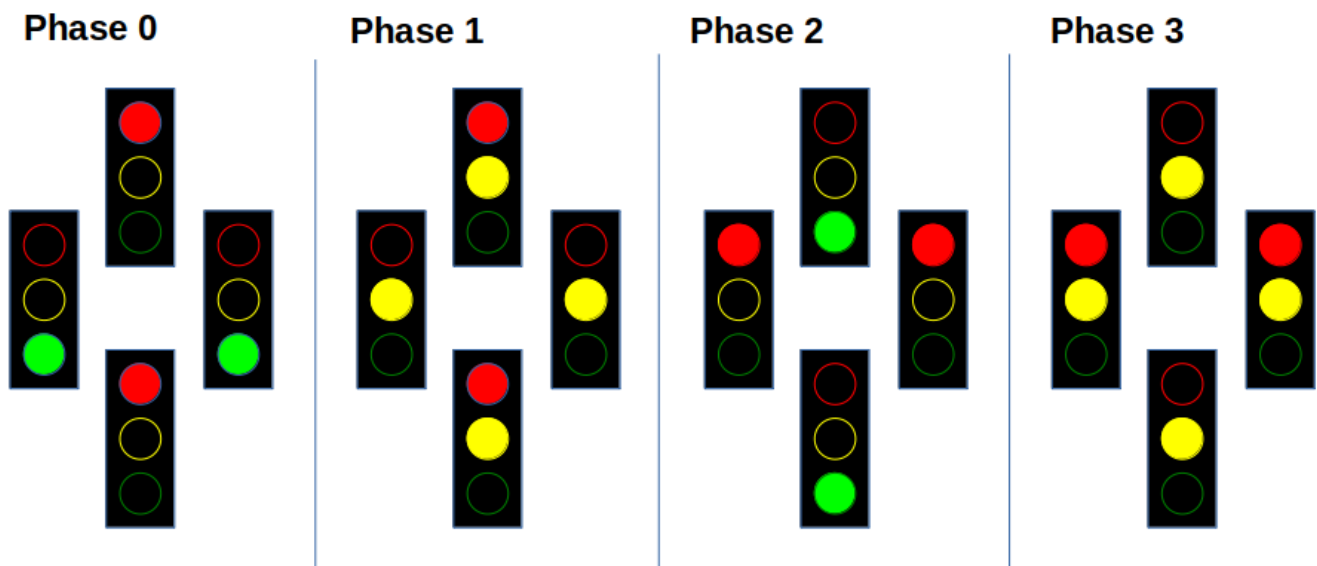


Ein praktisches Schaltungsproblem: Die Ampel

Es soll eine Ampelschaltung gesteuert werden. An jeder Einmündung einer Kreuzung steht eine Ampel, zu Demonstrationszwecken soll im Sekundentakt zwischen den folgenden Phasen geschaltet werden:



(A1)

- Lade die folgende

Vorlage für Digital

herunter und entpacke sie. Öffne die Datei tagtgeber.dig' in Digital und finde heraus, was die dort enthaltene Schaltung macht. * Öffne jetzt die Datei ampel.dig".

From:

<https://info-bw.de/> -

Permanent link:

<https://info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:techinf:logikschaltungen:digitaltechnik:ampel:start?rev=1666020271>

Last update: 17.10.2022 15:24

