
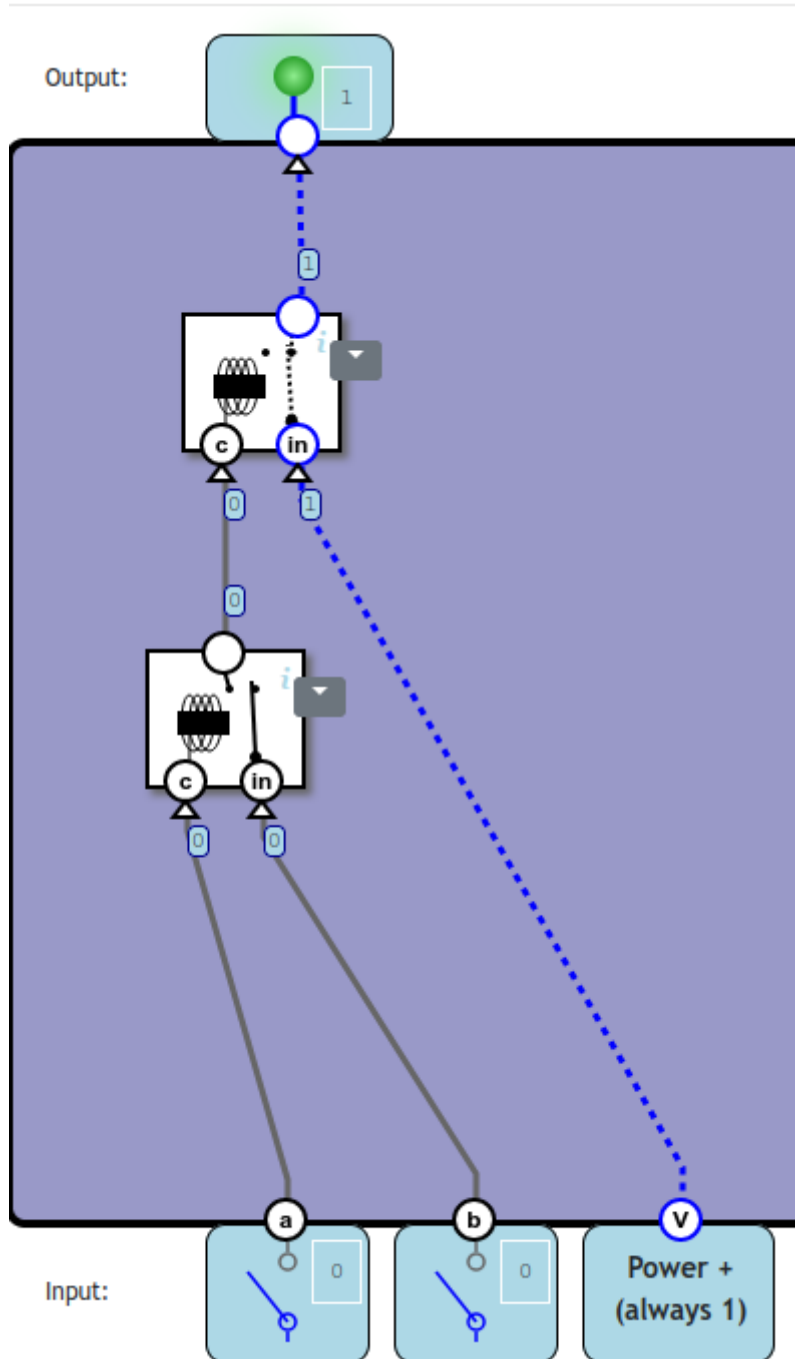


# NAND-Game: Lösungen für die ersten Level


## NAND

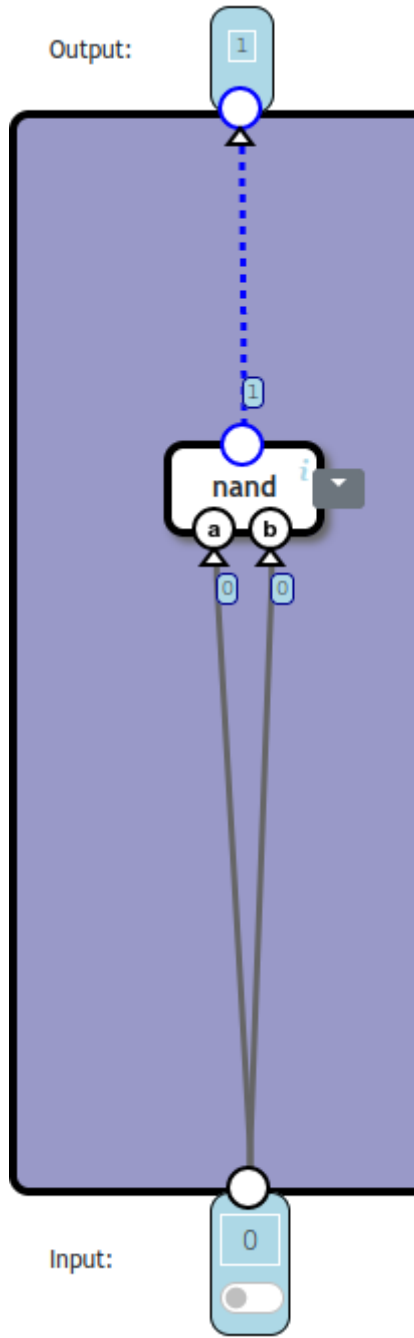


## INVERT




AND

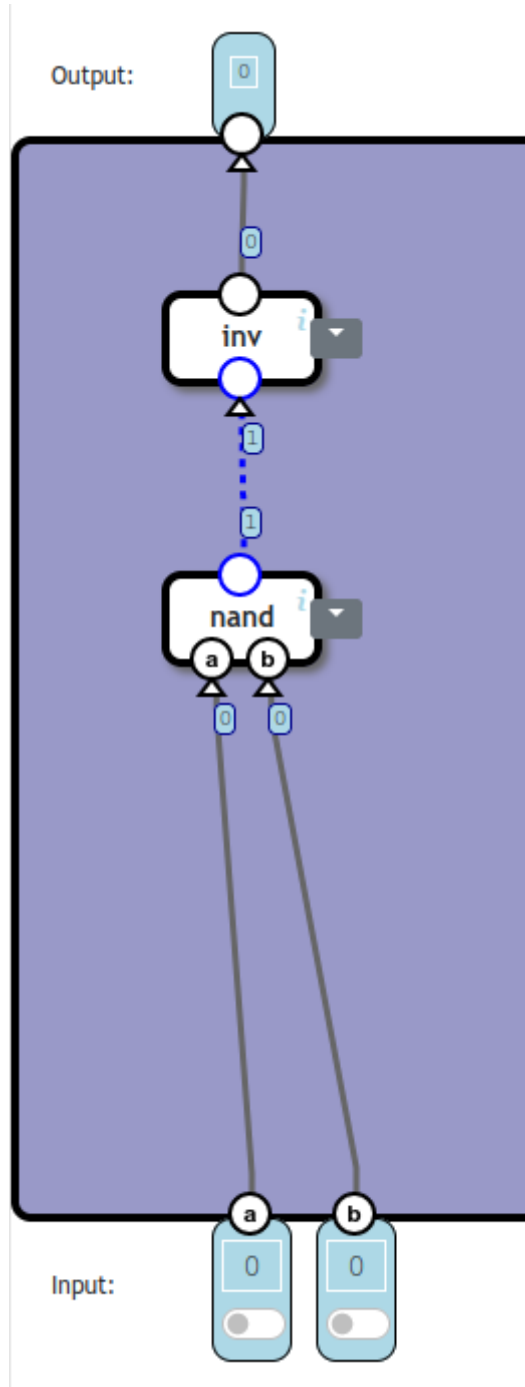

OR

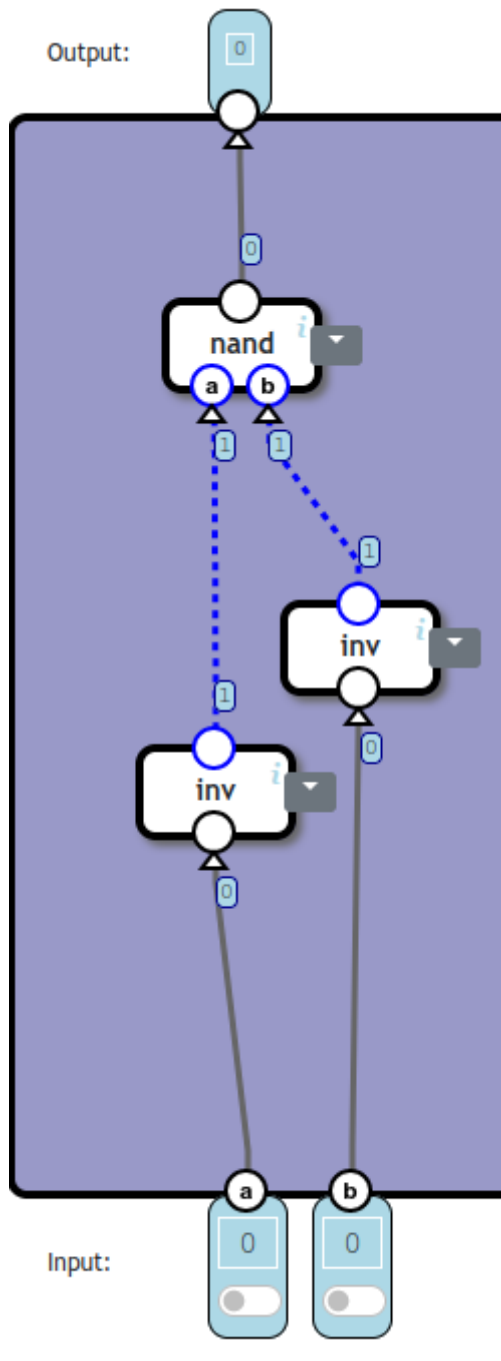

XOR

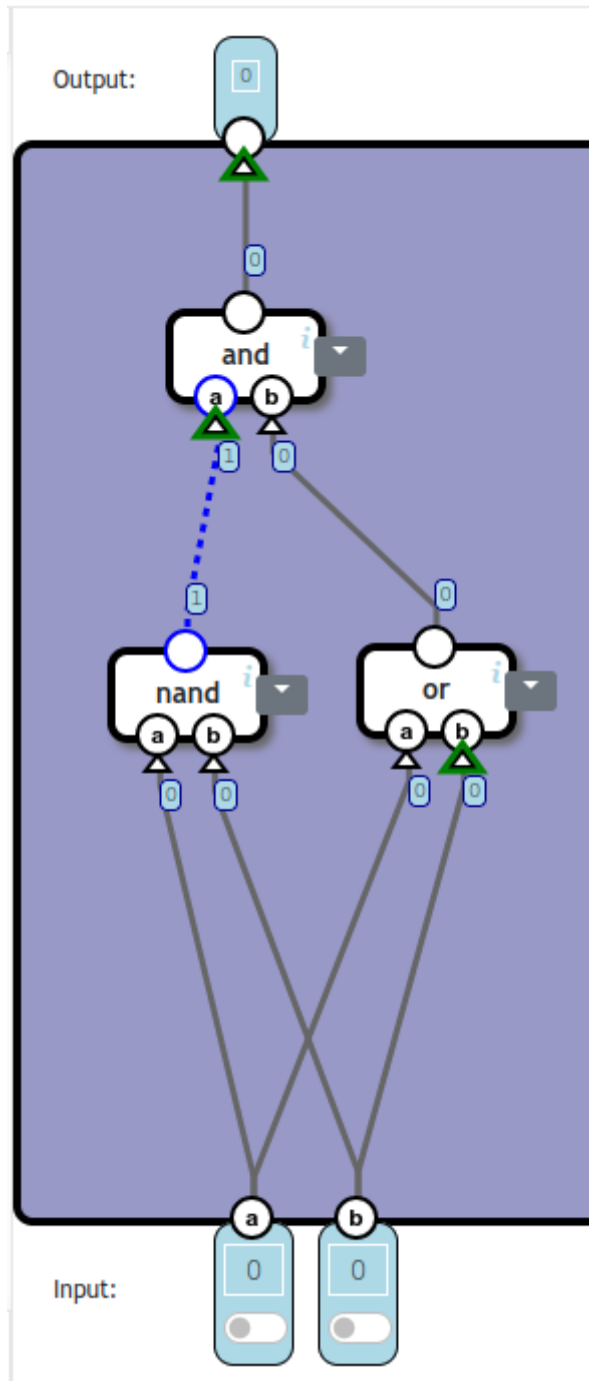

From: <https://www.info-bw.de/> -

Permanent link: [https://www.info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:techinf:logikschaltungen:digitaltechnik:elementgatter:nand\\_lsg\\_first\\_level:start](https://www.info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:techinf:logikschaltungen:digitaltechnik:elementgatter:nand_lsg_first_level:start)

Last update: 10.09.2024 13:43

