Ein praktisches Schaltungsproblem: Die Ampel

Es soll eine Ampelschaltung gesteuert werden. An jeder Einmündung einer Kreuzung steht eine Ampel, zu Demonstrationszwecken soll im Sekundentakt zwischen den folgenden Phasen geschaltet werden:

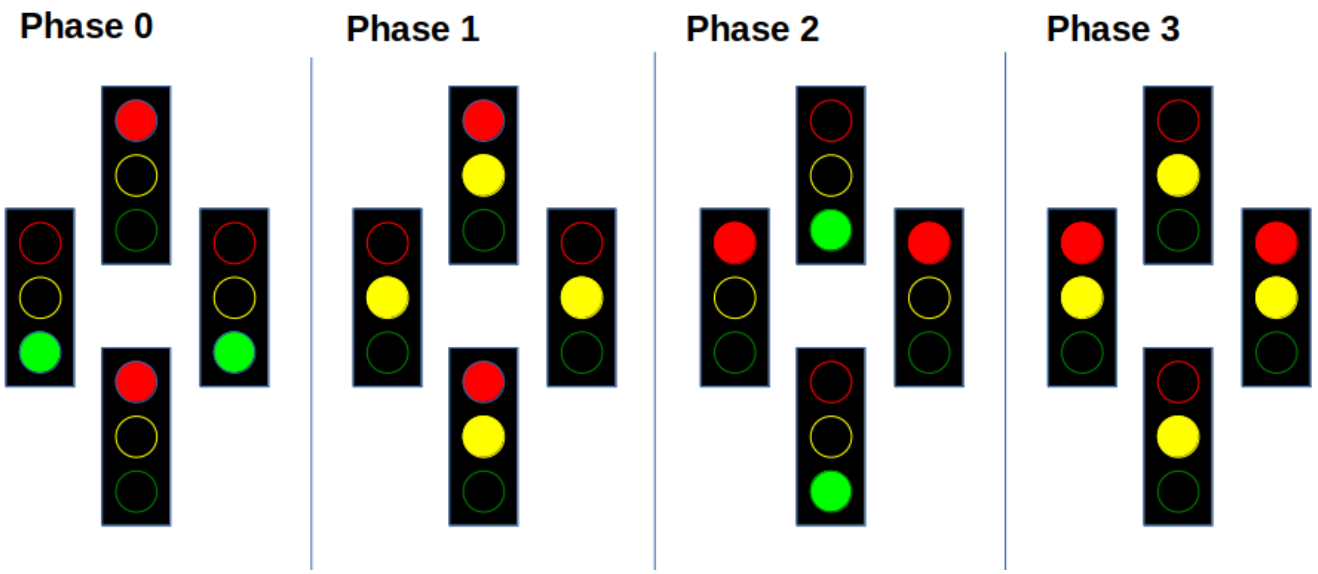

(A1)

lade die folgende

Vorlage für Digital

herunter und entpacke sie. Öffne die Datei ''tagtgeber.dig' in Digital und finde heraus, was die dort enthaltende Schaltung macht.

From:
https://info-bw.de/ -

Permanent link:
https://info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:techinf:logikschaltungen:digitaltechnik:ampel:start?rev=1666020233

Last update: **17.10.2022 15:23**