Ein praktisches Schaltungsproblem: Die Ampel

Es soll eine Ampelschaltung gesteuert werden. An jeder Einmündung einer Kreuzung steht eine Ampel, zu Demonstrationszwecken soll im Sekundentakt zwischen den folgenden Phasen geschaltet werden:

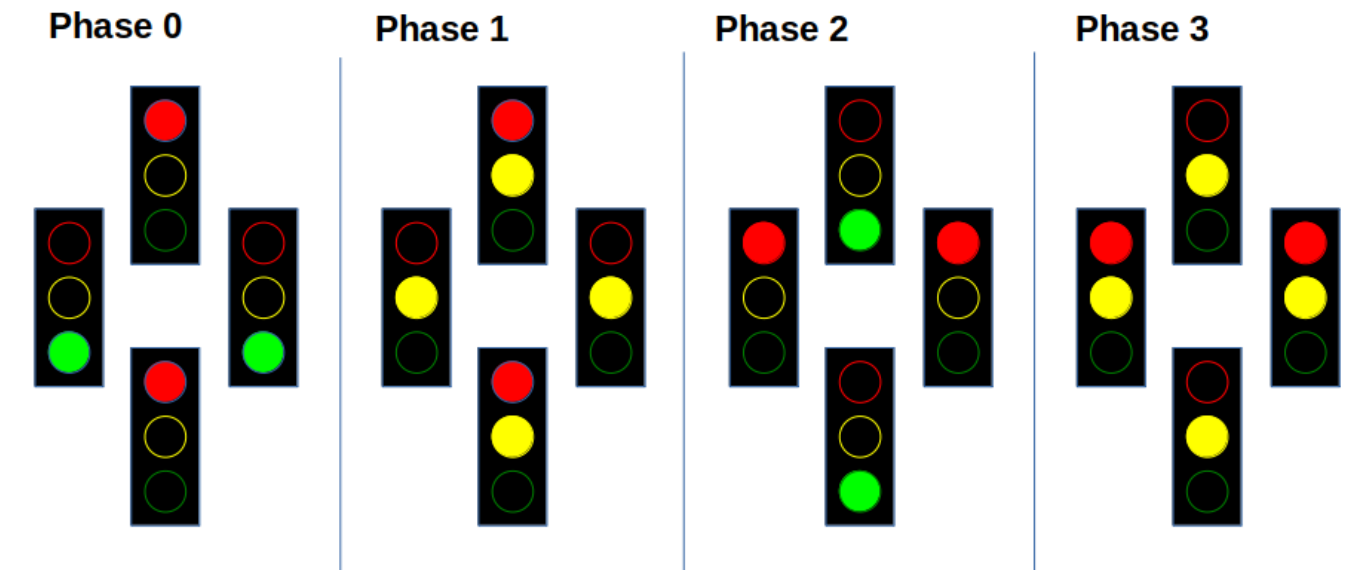

(A1)

- Lade die folgende
  Vorlage für Digital
  herunter und entpacke sie. Öffne die Datei `tagtgeber.dig` in Digital und finde heraus, was die dort enthaltende Schaltung macht.
- Öffne jetzt die Datei `ampel.dig`.

From:
https://info-bw.de/ -

Permanent link:
https://info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:techinf:logikschaltungen:digitaltechnik:ampel:start?rev=1666020283

Last update: **17.10.2022 15:24**